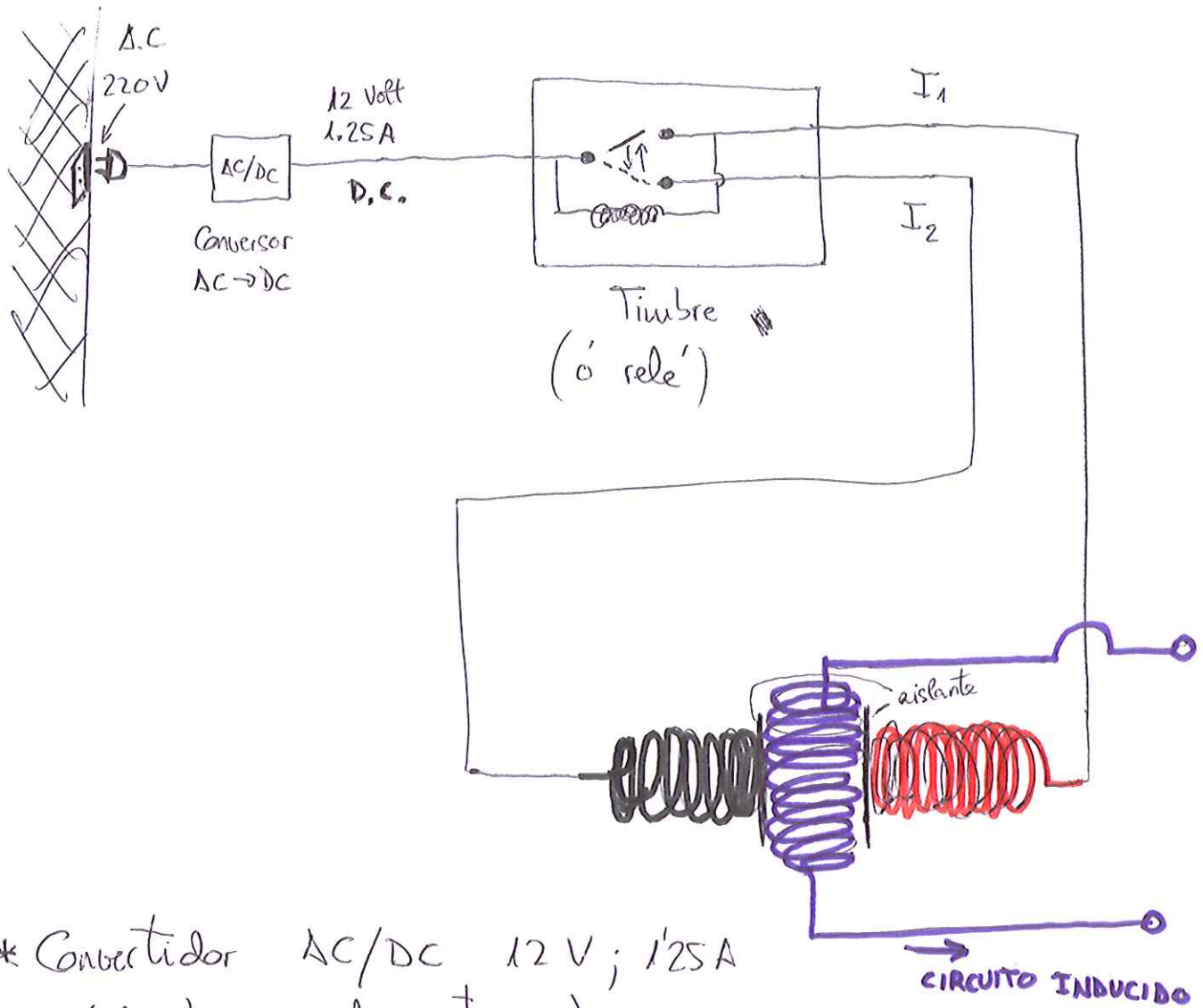



ESQUEMA GENERADOR FIGUERA

Version 0
19/11/2012



* Convertidor AC/DC 12 V; 1.25 A
(fuente de alimentación)

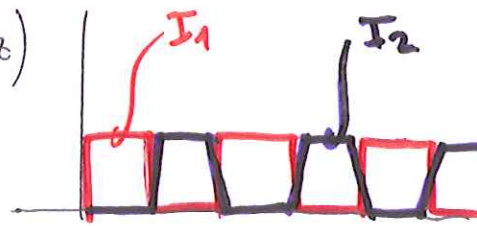* Generador de pulsos } - Timbre (a 50 Hz)
 } - Rele (??? Hz)
 ↓
 envia la corriente
 alternativamente a una u otra bobina



* Bobinas : hilo de 0.4 mm o 0.5 mm
 núcleo de hierro dulce
 vueltas → empezaremos con unas 200 vueltas, (luego 400...)